H 7505 (1530) HI 803 020 D



((


H 7505: Universeller Schnittstellenumsetzer

Zum Aufbau der Bussysteme:

HIBUS-1
 4-Draht-Bus, HIBUS-L, RS422, Vollduplex, als aktiver Buskoppler

HIBUS 2
 2-Draht-Bus, RS485, Halbduplex, als passiver Buskoppler

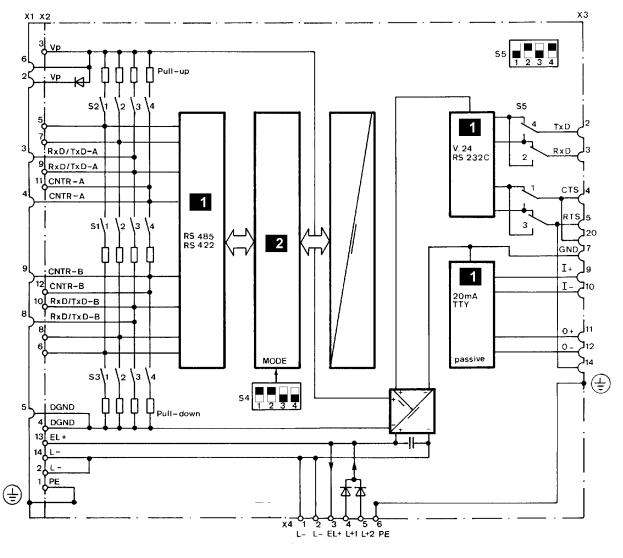- HIBUS-2/HIBUS-2-Repeater
- HIBUS-2/HIBUS-1-Repeater



1 Sender / Empfänger

■ Weißer Schalter

2 Logik

Bild 1: Blockschaltbild

Die angegebenen Signalbezeichnungen an X2 beziehen sich nur auf den Anschluss von HIBUS-2, ansonsten gemäß Tabelle Betriebsarten.

Anschlussstecker und Einstellelemente (siehe auch Blockschaltbild):

- S1, S2, S3 Schalter für Busabschlusswiderstände
- S4 Betriebsartenwahlschalter
- S5 Schalter zur Kreuzung der V.24 Signale
- Schalter S1...S5 nur unter Einhaltung aller ESD-Schutzmaßnahmen einstellen. Die direkte Berührung darf nur durch elektrostatisch entladene Personen erfolgen.
 - X1 MIN D-Buchse 9-polig für HIBUS-2 Anschluss
 - X2 Steckklemmenblock 14-polig für HIBUS-1 und L+, L- Einspeisung
 - X3 MIN D-Buchse 25-polig für V.24 und 20 mA Anschluss
 - X4 Anschluss 6-polig für L+, L- Einspeisung
- Der Anschluss der Stromversorgung erfolgt wahlweise an X2 oder X4, abhängig von der Einbaulage.

Betriebsdaten 24 VDC / 120 mA

Bei höheren Umgebungstemperaturen als 50 °C treten an der Klarsichtabdeckung Verformungen auf. Die Funktion der Baugruppe wird dadurch nicht beeinflusst.

H 7505 (1530) HI 803 020 D

Tabelle der Betriebsarten

			T				-				
1	2	S4 3	5	6	7	8	4 9	10	11	12	5
20 mA V.24	1	1 2 3 4 ON OFF III III III	_	_	_		_		_	-	Х3
Repeater HIBUS-2 —— HIBUS-1	② ₃₎	ON	S+	S-	E+	E-	RxD/ TxD-A	RxD/ TxD-B	CNTR -A	CNTR -B	X1/X2
V.24 — HIBUS-2 RTS — CNTR	4)	1 2 3 4 ON	_	_	_	_				_	X1/X3
20 mA —— HIBUS-1	5	0N	BE+	BE-	AE+	AE-	AS+	AS-	BS+	BS-	X2/X3
V.24 — HIBUS-1	(6) ₁₎	ON	BE+	BE-	AE+	AE-	AS+	AS-	BS+	BS-	X2/X3
HIBUS-2-Repeater	7	ON	RxD/ TxD-A Bus 1	RxD/ TxD-B Bus 1	CNTR -A Bus 2	CNTR -B Bus 2	RxD/ TxD-A Bus 2	RxD/ TxD-B Bus 2	CNTR -A Bus 1	CNTR -B Bus 1	X2
HIMA-Verbund	8	ON	стs+	CTS-	RxD+	RxD-	TxD+	TxD-	RTS+	RTS-	X2
V.24 — HIBUS-1	9 ₂₎	ON 0FF	BE+	BE-	AE+	AE-	AS+	AS-	BS+	BS-	X2/X3
V.24 HIBUS-2	10 5)	ON 2 3 4	_		_	· _	_	-			X1/X3

1 Betriebsart

2 Nummer der Bertriebsart

3 Einstellung der Bertriebsart mit Schalter S4

4 Signalbezeichnungen an Terminal X2

5 Aktiver Anschluss für Betriebsart

V.24 = RS232C (H50, PC, PLS)

20 mA = TTY (H30)

HIBUS-2 = PROFIBUS (Hardware kompatibel)

= RS485 (H51)

HIBUS-1 = RS422 (H 7503)

Legende:

■ Weißer Schalter

Tabelle 1: Tabelle der Betriebsarten

- 1) Konstantes Statussignal (= H 7503A)
- 2) Aktives Statussignal (= H 7503)
- 3) Nur am Ende des HIBUS-1
- 4) ab 1992, PLESY-P V ≥ 1.5
 Das DTR-Signal steuert die Richtung der H 7505, Grundrichtung RS485 --> RS232C
- 5) Bis 1992, PLESY-P V ≤ 1.4 Die CNTRL-Signale der RS485-Schnittstelle steuern die Richtung der H 7505, Grundrichtung RS232C --> RS485

Applikation 4 und 0: Einstellung in ELOP II, Wizcon / ControlMaestro (Anschluss über Modem, LWL)

Übertragungsgeschwindigkeit


20 mA ≤ 19,2 kbit/s V.24 ≤ 57,6 kbit/s RS485 und RS422 ≤ 600 kbit/s

Erforderlicher Querschnitt der Einspeisung

Max. Leitungslänge (m)	250	400	530	800	1300	2500
Querschnitt (mm²)	0,5	0,75	1,0	1,5	2,5	4,0

Tabelle 2: Querschnitt der Einspeisungen

Mechanische Ausführung und Abmessungen

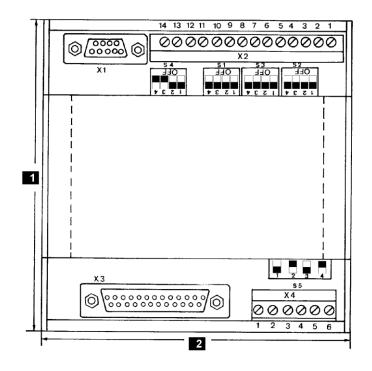


3

1 Höhe: 111 mm 2 Breite: 110 mm

Bild 2: Abmessungen des Gehäuses

Tiefe: 87 mm

Weißer Schalter

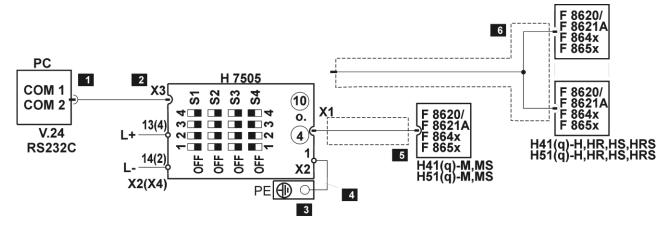

- 9-polig: BV 7044
- 2 25-polig: Adapter BV 7027
- 3 Schutzleiterklemme USLKG4 YEGN
- 4 2,5 mm², YEGN
- **5** BV 7052
- 6 BV 7048
- Bild 3: Direkte Verbindung PC zu H41(q)/H51(q)

X Nummer der Applikation

■ Weißer Schalter

H 7505 (1530)


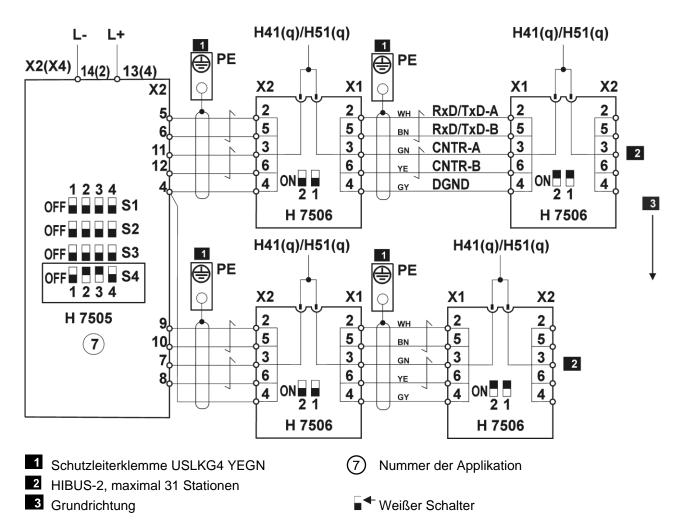


Bild 4: Anwendung als HIBUS-2 Repeater in einer Grundrichtung

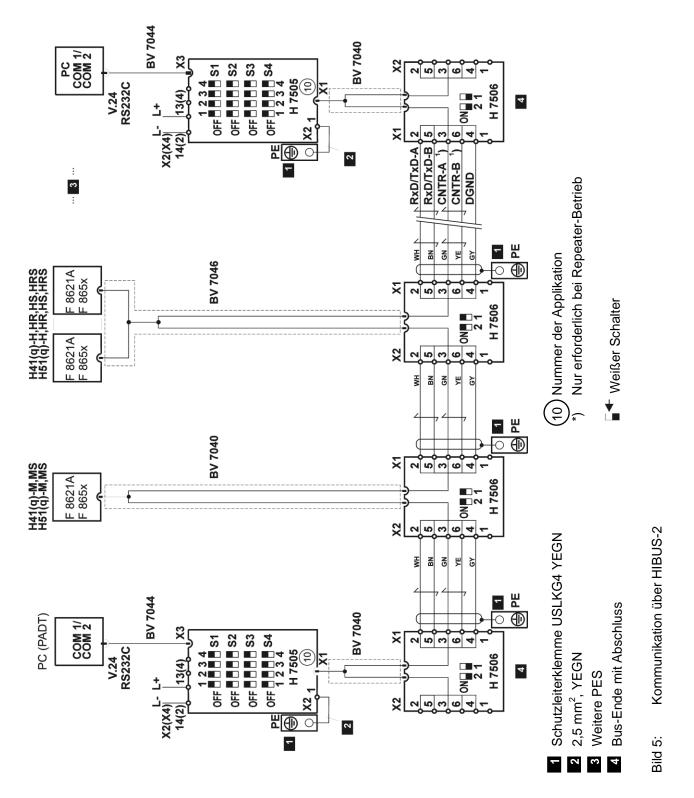In diesem Fall werden noch die Steuerleitungen zum Umschalten der Grundrichtung zusätzlich benötigt.



Hinweise zu Bild 5:

- Max. 31 Teilnehmer
- Max. Länge von HIBUS-2: 1200 m unter Berücksichtigung aller Kabel (Die Längen der Kabel BV 7046 zählen 4-fach, die Längen der Kabel BV 7040 zählen 2-fach).
- Geschirmte, paarweise verdrillte 2-Draht-Leitung; Wellenwiderstand: 100...120 Ω;
 min. Leiterquerschnitt: 0,25 mm². Empfohlener Kabeltyp: LiYCY 3 x 2 x 0,25 mm²

Für Flying-Master-fähige HIMA-Firmware ab 1992 (siehe Projektierungsliste) und mit Schnittstellenumsetzer ab ID-Nr. 03.

H 7505 (1530) HI 803 020 D

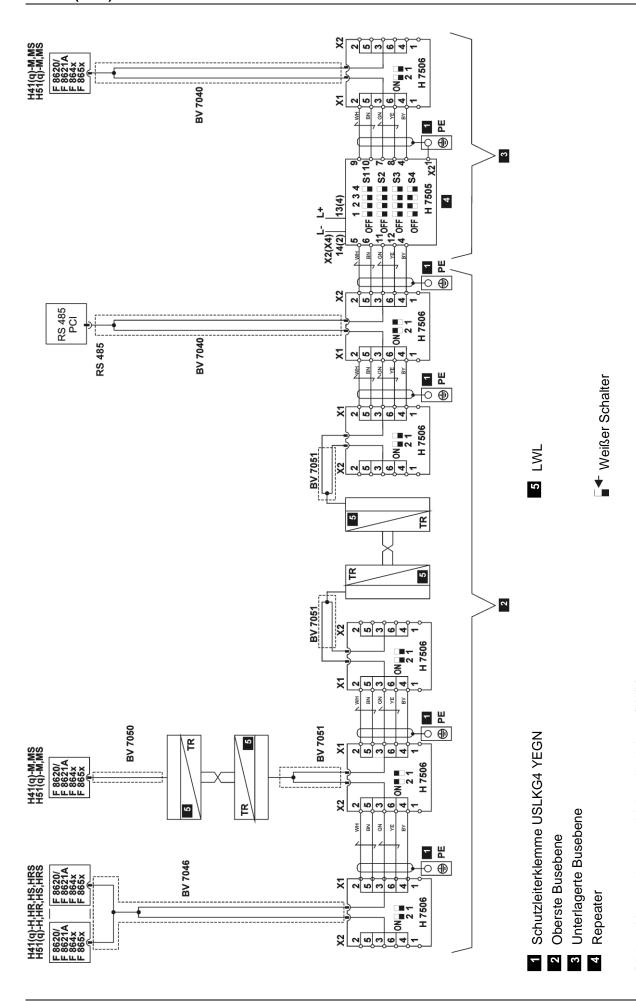


Bild 6: Verwendung von Lichtwellenleitern (LWL)

Hinweise zu Bild 6:

- Die 4-Draht-Verbindungen können auch als Lichtwellenleiter ausgeführt werden.
 - Reichweite: 2000 m max.
 - Beim Einsatz in Bussystemen mit mehreren durch Repeater gekoppelten Busebenen können die Modems ausschließlich auf der obersten Busebene eingesetzt werden (keine Übertragung des Statussignals)!
- Die Ankopplung eines Geräts mit RS232C Schnittstelle ist nur bei der korrekten Bedienung des Statussignals möglich.