F 3237 HI 803 102 RU (1544)






F 3237: Модуль входа

безопасный, проверен TÜV согл. IEC 61508 для приложений до SIL 3

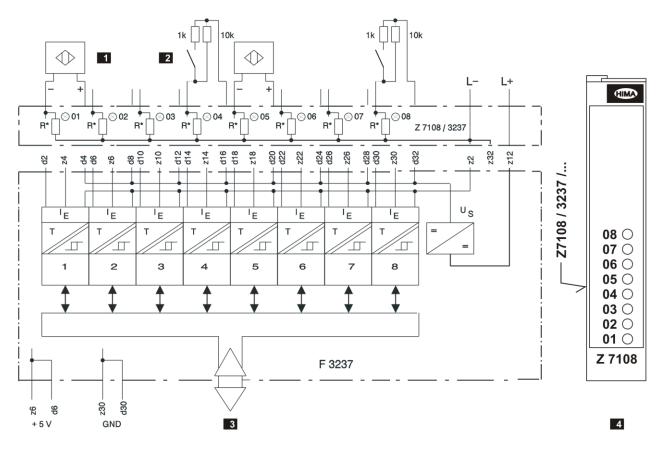- 8 каналов для подключения безопасных бесконтактных датчиков, бесконтактных датчиков согласно EN 60947-5-6 (NAMUR) или подсоединенных контактных датчиков
- Контроль переключательных схем бесконтактных датчиков на замыкание и обрыв
- Соответствующий функциональный блок: **HB-RTE-3**



1 Бесконтактный датчик

3 Шина ввода/вывода

2 Подключаемый контактный датчик

4 Кабельный штекер, вид спереди

Рис. 1: Блок-схема модуля и вид спереди кабельного штекера

HI 803 102 RU (1544) F 3237

Во время работы модуль полностью автоматически тестируется на предмет неисправностей, влияющих на безопасность. Основные тестовые функции:

- Подключение и отключение входов
- Перекрестное воздействие входов с помощью бегущего 0
- Проверка фильтрующих конденсаторов
- Функции модуля

Светодиоды кабельного разъема не тестируются.

Время переключения Ок. 10 мс

Порог переключения І_Е:

Сигнал 0 $0.35 \le I_E \le 1.2 \text{ мA}$ Сигнал 1 $2.1 \le I_E \le 6.0 \text{ мA}$ Обрыв линии $\le 0.28 \text{ мA}$ Замыкание линии $\ge 6.5 \text{ мA}$

Сопротивление линии ≤ 50 Ом (согласно EN 60947-5-6) Длина линии ≤ 1000 м (сечение = 0,5 мм²)

Питающее напряжение U_S Ок. 8,2 В, каждый канал, с защитой от короткого замыкания

(25 Ом, терморезистор с положительным ТКС)

Шунт R* 681 Ом, 1 %, 0,25 Вт

(R17...R24) Номер по каталогу: 00 0751681

Шунт R** (см. Рис. 3) 390 Ом, 1 %, 0,25 Вт

(R1...R8) Номер по каталогу: 00 0552391

Необходимое пространство 4 НР

Эксплуатационные данные 5 В пост. тока/90 мА

24 В пост. тока/170 мА

Канал	Штырьковый вывод	Цвет	Разъем
1	d2	WH	
	d4 (x4) 1)	BN	
2	d6	GN	
	d8 (x8) 1)	YE	
3	d10	GY	
	d12 (x12) 1)	PK	
4	d14	BU	
	d16 (x16) 1)	RD	Кабель: LIYY 16 x 0,5 мм² или
5	d18	BK	$16 \times LIY 0,5 \text{ mm}^2, I = 2 \text{ m}$
	d20 (x20) 1)	VT	
6	d22	WHBN	
	d24 (x24) 1)	WHGN	
7	d26	WHYE	
	d28 (x28) 1)	WHGY	
8	d30	WHPK	
	d32 (x32) 1)	WHBU	
L-	z2	BK	Плоский наружный штекер 2,8 x 0,8 мм ²
L+	z12	RD	$q = 1 \text{ mm}^2, I = 750 \text{ mm}$
1) Подсоединения с (X4) по (X32) применяются только со специальным кабельным штекером.			

Таблица 1: Маркировка жил кабельного штекера Z 7108/3237/...

F 3237 HI 803 102 RU (1544)

Избыточное подсоединение

Рис. 2 отображает подключение безопасного бесконтактного датчика или подсоединенного контактных датчика.

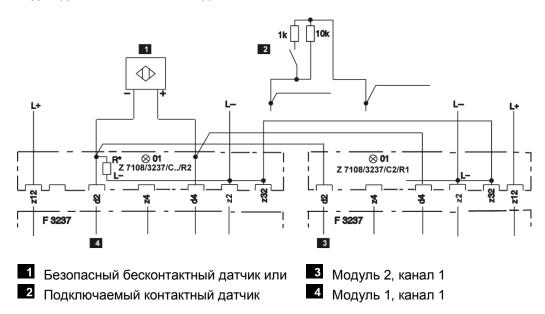


Рис. 2: Резервное подключение для безопасного бесконтактного датчика или подсоединенных контактных датчиков

Для резервного подключения безопасного бесконтактного датчика или подсоединенных контактных датчиков требуется резервный кабельный штекер Z7108/3237/Cx/Rx.

Моно- и резервное подключение бесконтактного датчика

Рис. 3 отображает резервное подключение бесконтактного датчика согласно Namur EN 60947-5-6.

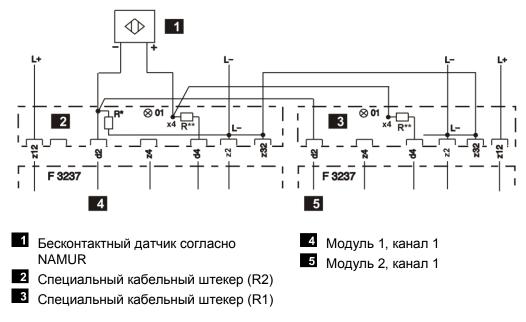


Рис. 3: Резервное подключение для бесконтактного датчика согласно NAMUR EN 60947-5-6

Для моноподключения бесконтактных датчиков согласно NAMUR EN 60947-5-6 следует использовать специальный кабель Z 7108/3237/Cx/S102.

HI 803 102 RU (1544) F 3237

Для резервного подключения бесконтактных датчиков согласно NAMUR EN 60947-5-6 следует использовать резервный кабель Z 7108/3237/Cx/Rx/S209.

Подсоединения между штекерами R2 и R1 соединены одиночными жилами, см. Рис. 3.

1 При использовании специального кабельного штекера для бесконтактного датчика в соответствии с NAMUR EN 60947-5-6 для запасной петли (модуль и бесконтактный датчик) действуют соответствующие сниженные спецификации уровня SIL бесконтактного датчика.

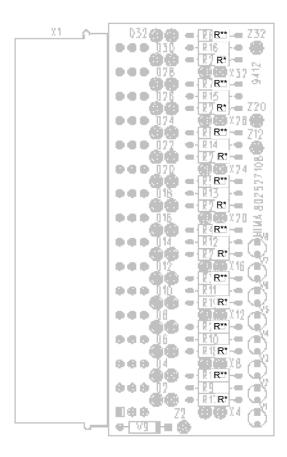


Рис. 4: Штекерный кабель Z 7108/3237/Cx/S — специальное исполнение для NAMUR

F 3237 HI 803 102 RU (1544)

Оконечная нагрузка неиспользуемых входов модуля

Неиспользуемые входы модуля, для которых блоком HIMA **HB-RTE-3** назначены переменные, должны иметь оконечную нагрузку с сопротивлением 10 кОм. Это позволит избежать сообщений об ошибках относительно замыкания или обрыва линии на неиспользуемых входах. На Рис. 5 приведен пример оконечной нагрузки канала 1 (1) клеммы (d2, d4) и канала 5 (12) клеммы (d18, d20).

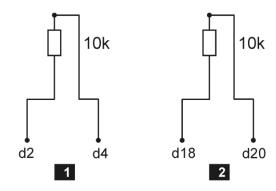


Рис. 5: Оконечные сопротивления на неиспользуемых входах

HI 803 102 RU (1544) F 3237